
 


0716221 余忠旻


(1) Your architecture diagram

 

ALU_top



4-bit CLA

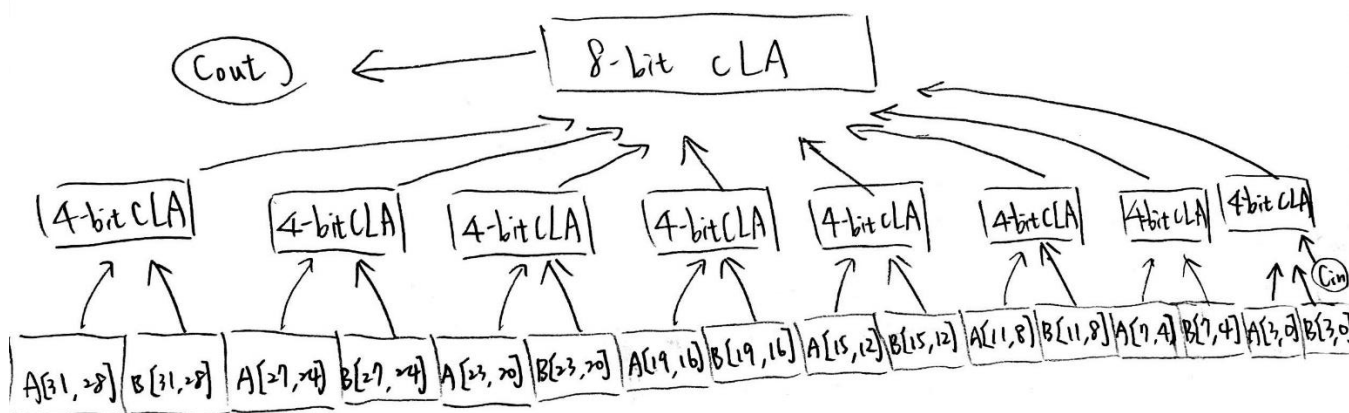

32-bit ALU拆解架構

(2) Detailed description of the implementation

一個32-bit的ALU可以分成32個1-bit的ALU做出來，

但也可以用8個4-bit的ALU或4個8-bit的ALU做出來，

而我用8個4-bit的ALU carry lookahead adder優化，如下圖，





Carry Lookahead Adder (4/7)

Lecture 4

$$\begin{aligned}P_i &= A_i \oplus B_i & G_i &= A_i B_i \\S_i &= P_i \oplus C_i & C_{i+1} &= G_i + P_i C_i\end{aligned}$$
  
$$\begin{aligned}C_1 &= G_0 + P_0 C_0 \\C_2 &= G_1 + P_1 C_1 = G_1 + P_1(G_0 + P_0 C_0) \\&= G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 C_0 \\C_3 &= G_2 + P_2 C_2 = G_2 + P_2(G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 C_0) \\&= G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 G_0 + P_2 P_1 P_0 C_0 \\C_4 &= G_3 + P_3 C_3 = G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 G_0 \\&\quad + P_3 P_2 P_1 P_0 C_0\end{aligned}$$



DCD-04-24

可以用CLA公式優化，然後按architecture diagram操作，

先做出4-bit的CLA，再用8個4-bit的CLA做出32-bit的CLA

然後ALU_control的部分，可以看到ALU_control的後兩位

是決定運算方式，也就是AND，OR，ADD，LESS

而前兩位是決定src是否要invert，

例如ADD的控制是0010，SUB的控制是0110，

前兩位01就是A不變把B invert，等同於 $A + (\sim B) \rightarrow A - B$

NOR和AND，OR和NAND同理，

而less則是看sign bit，

當進行SUB出現src1-src2大於零的狀況，會把 1 input 到 less 中，

相反小於零則是把 0 input 到 less 中，

而Zero，Cout，Overflow

觀察output，carry out，sign bit 來計算ZCV的值

最後是bonus的部分，除了輸入ALU_control 0111之外，
還會輸入bonus control 3位，這是需要做一個compare的module
來執行是要哪一種比較方式，然後觀察sign bit和 equal，
並和bonus control 做整理，最後把值 input 到 less 中

(3) Commands for executing your source codes

Source code 分為 basic 和 bonus的部分

當在執行basic的時候，

請把alu.v 和testbench.v 的 'define BONUS 這行給註解掉

因為在alu.v 執行basic的時候不會有bonus_control

所以在操作ALU_control 0111時，自動選為LST的operation處理

在alu.v 執行bonus的時候會有bonus_control

所以在操作ALU_control 0111時，還要判讀bonus_control的值，

這時會用compare 的module in 1-bit，選擇用哪個operation處理